

# Síntesis de Redes Activas

Cálculo simbólico con Python

Britez, Fabio - Corvalán, Abel  
Ing. Ferreyra, Pablo Alejandro

Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales - UNC



El **cálculo simbólico** en **Python** se implementa para trabajar con expresiones algebraicas y funciones matemáticas en la programación.

# Objetivos

- Aplicar el **cálculo simbólico** para la resolver ecuaciones de los circuitos propuestos en la materia Síntesis de Redes Activas.
- Implementar librerías necesarias para extender las capacidades del lenguaje con funciones y métodos predefinidos.
- Obtener expresiones matemáticas en formato LaTeX con Python.

# Recomendación

Implementar el entorno de **Jupyter Notebook** para una estructura de cálculo en conjunto con representaciones y anotaciones.

# Preparación previa - Instalar librerías

Para instalar librerías **Sympy**, **Numpy**, **Math** debemos:

- 1 Abrir un terminal **cmd**.
- 2 Colocar la siguiente línea de código:

```
cmd
```

```
pip install sympy numpy ipython
```

# Preparación previa - Cargar librerías

Siempre debemos cargar las librerías que usaremos en nuestro código con la siguiente estructura:

Python

```
import "nombre de la librería" as "expresión"
```

Si queremos implementar **sympy** lo haremos de la siguiente forma:

```
1 import sympy as sym
```

De esta forma cuando usemos un método de librería escribiremos **sym** al principio de cada llamado.

# Circuito de estudio

En base al circuito que se muestra en la figura implementaremos las diferentes funcionalidades de las librerías.

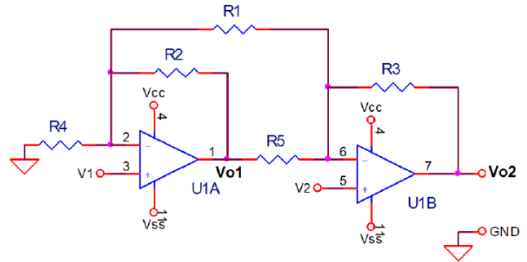


Figure: Circuito n° 1 - Laboratorio n° 1

# Items a desarrollar

- 1 Cargar imágenes
- 2 Análisis del circuito
- 3 Agregar variables simbólicas
- 4 Escribir ecuaciones
- 5 Obtener miembro de la ecuación
- 6 Igualar expresiones
- 7 Despejar variable
- 8 Formatos de visualización de ecuaciones
- 9 Reemplazar variables
- 10 Resolución del circuito completo



# Cargar imágenes

Para **cargar imágenes** en nuestro programa de Python se implementa la siguiente función:

## Función

```
Image(filename= "img/nombre de la imagen")
```

Ejemplo:

```
1 Image(filename= "img/Circuito 1.png")
```

En el campo "filename" se carga la ruta de la imagen.

# Expresión de salida del circuito

Se desea obtener la respuesta de circuito respecto a  $V_1$  y  $V_2$ .

$$V_o = V_1' + V_2'$$

# Análisis del circuito (I)

Se debe aplicar el teorema de superposición, por lo que se pasivan las fuentes  $V_1$  y  $V_2$  alternativamente.

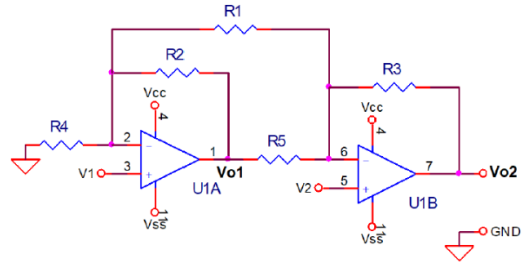


Figure: Circuito n° 1 - Laboratorio n° 1

# Análisis del circuito (II)

Se estudia el caso con las siguientes condiciones:

*Caso 1* :  $V_1 \neq 0V$   $V_2 = 0V$

*Caso 2* :  $V_1 = 0V$   $V_2 \neq 0V$

 


Figure: Circuito n° 1 - Laboratorio n° 1

# Análisis del circuito - Caso 1 (I)

Se estudia el circuito con las siguientes condiciones:

$$V_1 \neq 0V$$

$$V_2 = 0V$$

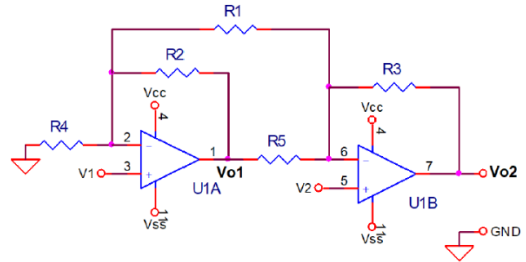


Figure: Circuito n° 1 - Laboratorio n° 1

# Agregar variables simbólicas (I)

Se inspecciona el circuito y se detectan las variables  $V_1$ ,  $V_2$  y  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ ,  $R_4$ ,  $R_5$ . Para **agregar variables simbólicas** se escriben líneas de código con el siguiente formato:

# Agregar variables simbólicas (II)

## Función

"variable en Python" = `sym.symbols("símbolo")`

```
1 V1,V2= sym.symbols('V_{1},V_{2}')  
2 R1,R2,R3,R4,R5= sym.symbols('R_{1},R_{2},R_{3},R_{4},R_{5}')
```

En el lado izquierdo se tiene el nombre de cada variable dentro del programa.

En el lado derecho se tiene el símbolo con el que se va a mostrar en la interfaz. Es importante escribir los símbolos del lado derecho en formato LaTeX.

# Análisis del circuito - Caso 1 (II)

Las ecuaciones que modelan el amplificador para el caso 1 son las siguientes:

$$I_{R2} = \frac{V_{o1} - V_1}{R2}$$

$$I_{Rp} = \frac{V_1}{R_p}$$

Se tiene además que estas corrientes son iguales  $I_{R2} = I_{Rp}$



# Análisis del circuito - Caso 1 (III)

Se agregan variables que servirán para escribir las ecuaciones de corriente mencionadas anteriormente:

```
1 Rp,Ir2,Irp,Vo1= sym.symbols('R_{p},I_{R2},I_{Rp},V_{o1}')  
2 s_Vo1,sVo1= sym.symbols('s_Vo1,sVo1')
```

# Escribir ecuaciones (I)

Para **escribir ecuaciones simbólicas** se debe escribir con el siguiente formato de código:

# Escribir ecuaciones (II)

## Función

`sym.Eq('1er miembro', '2do miembro')`

```
1 equ_Ir2= sym.Eq(Ir2,(Vo1-V1)/R2)
2 equ_Irp= sym.Eq(Irp,(V1/Rp))
```

En el lado izquierdo se tiene el nombre del objeto de tipo **ecuación**.  
En el lado derecho se tienen los términos de nuestra ecuación.

# Igualación de ecuaciones

Como se había mencionado  $I_{R2}$  y  $I_{Rp}$  son equivalentes, por lo que se debe obtener el segundo miembro de cada ecuación.

# Obtener miembro de la ecuación (I)

Para **obtener un miembro de una ecuación** se programa con la siguiente estructura:

# Obtener miembro de la ecuación (II)

Con **.lhs** se obtiene el término de la izquierda de la igualdad, mientras que con **.rhs** se obtiene el término de la derecha.

## Función

"nombre de la ecuación".lhs

"nombre de la ecuación".rhs

# Igualar expresiones

Como se mencionó anteriormente se deben igualar las expresiones de  $I_{R2}$  e  $I_{Rp}$ .

```
1 equ1= sym.Eq(equ_Ir2.rhs , equ_Irp.rhs)
```

Esto es:

$$\frac{V_{o1} - V_1}{R_2} = \frac{V_1}{R_P}$$

# Análisis del circuito - Caso 1 (IV)

Ahora se quiere despejar la variable  $V_{o1}$  de la ecuación **equ1**, para obtener la ganancia  $V_{o1}/V_1$ .



# Despejar variable

Para despejar una variable se escribe la siguiente estructura:

## Función

```
sym.solve(" nombre de ecuación", " variable" )
```

```
1 s_Vo1= sym.solve(equ1 , Vo1)
```

Esta función devuelve la solución en un arreglo de tamaño  $n$ , siendo  $n$  la cantidad de soluciones.

# Nueva ecuación

Se arma una nueva ecuación para la ganancia parcial  $V_{o1}/V_1$  a partir de la solución obtenida anteriormente.

```
1 s_Vo1= sym.Eq(Vo1/V1, s_Vo1[0]/V1)
```

# Formatos de visualización de ecuaciones (I)

Para **visualizar** las ecuaciones se pueden implementar varias alternativas. Estas son:

- Formato matemático en texto plano `sym.pprint()`
- Formato LaTeX `sym.print_latex()`
- Formato simbólico

# Formatos de visualización de ecuaciones (II)

Se visualiza en **formato matemático en texto plano** con la función **pprint()**.

## Función

```
sym.pprint(" nombre de ecuación")
```

# Formatos de visualización de ecuaciones (III)

Se visualiza en **formato LaTeX** con la función **print\_latex()**.

Función

```
sym.print_latex(" nombre de ecuación" )
```

# Formatos de visualización de ecuaciones (IIV)

Se visualiza en **formato simbólico** con la función **print\_latex()**.

Función

"nombre de ecuación"

Para imprimir con este formato, debe escribirse el nombre de la ecuación al final del cuadro de código.

# Reemplazar variables (I)

Se puede **reemplazar variables** simbólicas por valores numéricos o por otras expresiones simbólicas. Se llama a esta función de la siguiente forma:

# Reemplazar variables (II)

Se hace el llamado al método **.subs()**.

## Función

"nombre de ecuacion".subs("variable", "expresion o número")

Tenemos en nuestras ecuaciones que:

$$R_p = \frac{R_1 R_4}{R_1 + R_4}$$



# Reemplazar variables (III)

Para nuestro caso, queremos reemplazar la variable  $R_p$  por su equivalente  $(R1//R4)$ .

```
1 s_Vo1=sVo1.subs(Rp,(R1*R4)/(R1+R4))
```

Se obtiene la siguiente expresión para la ganancia:

$$\frac{V_{o1}}{V_1} = \frac{R_1 + R_4}{R_1 R_4} \left( \frac{R_1 R_4}{R_1 R_4} + R_2 \right)$$

# Análisis del circuito - Caso 1 (V)

Para obtener la expresión de la ganancia  $V_{o2}/V_{o1}$  se aplica LCK.

$$I_{R3} = I_{R5}$$

$$\frac{V_{o2}}{R_3} = \frac{-V_{o1}}{R_5}$$

# Resolución ganancia $V_{o2}/V_{o1}$ - Caso 1 (I)

Con el siguiente fragmento de código se obtiene la ganancia  $V_{o2}/V_{o1}$ .

```
1 # Cargo las variables particulares del caso de estudio.
2 Ir3, Ir5= sym.symbols('I_{R3}, I_{R5}')
3 Vo2= sym.symbols('V_{o2}')
4 s_Vo2, sVo2= sym.symbols('s_Vo2, sVo2')
5 # Escribo las ecuaciones
6 equ_Ir3= sym.Eq(Ir3, Vo2/R3)
7 equ_Ir5= sym.Eq(Ir5, -Vo1/R5)
8 # Igualo las expresiones Ir3 e Ir5.
9 equ2= sym.Eq(equ_Ir3.rhs, equ_Ir5.rhs)
10 # Resuelvo sistema, se obtiene solucion en formato matriz.
11 s_Vo2= sym.solve(equ2, Vo2)
12 # Obtengo solucion
13 sVo2= sym.Eq(Vo2/Vo1, s_Vo2[0]/Vo1)
```

# Resolución ganancia $V_{o2}/V_{o1}$ - Caso 1 (II)

```
1 #Formula en formato de texto plano.  
2 sym.pprint(sVo2)  
3 #Formula en formato latex  
4 print('Formula en formato LaTeX: ')  
5 sym.print_latex(sVo2)  
6 #Formula en formato simbolico  
7 sVo2
```

# Resolución ganancia $V_{o2}/V_{o1}$ - Caso 1 (III)

Se obtiene la siguiente expresión para la ganancia  $V_{o2}/V_{o1}$ .

$$\frac{V_{o2}}{V_{o1}} = -\frac{R_3}{R_5}$$

# Resolución - Caso 1 (I)

Se obtiene la ganancia del circuito para el caso 1  
( $V_1 \neq 0V$   $V_2 = 0V$ )

$$A_{V1} = -\frac{R_3 (R_1 R_4 + R_2 (R_1 + R_4))}{R_1 R_4 R_5}$$

$$V_o = -3V_1$$

# Análisis del circuito - Caso 2 (I)

Se estudia el circuito con las siguientes condiciones:

$$V_1 = 0V$$

$$V_2 \neq 0V$$

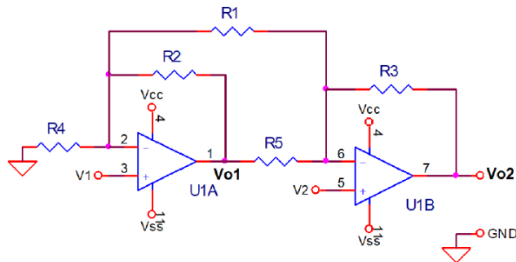


Figure: Circuito n° 1 - Laboratorio n° 1

# Análisis del circuito - Caso 2 (II)

Las ecuaciones que modelan el amplificador para el caso 2 son las siguientes:

$$I_{R1} = -\frac{V_2}{R_1}$$

$$I_{R2} = \frac{V_{o1}}{R_2}$$

Se tiene además que estas corrientes son iguales  $I_{R1} = I_{R2}$



# Script - Caso 2 (I)

Se realiza el siguiente script:

```
1 # Cargo las variables particulares del caso de estudio.
2 Ir1, R= sym.symbols('I_{R1}', R')
3 # Escribo las ecuaciones de Ir1 e Ir2.
4 equ_Ir3= sym.Eq(Ir2, Vo1/R2)
5 equ_Ir5= sym.Eq(Ir1, -V2/R1)
6 # Igualo las expresiones Ir3 e Ir5.
7 equ2= sym.Eq(equ_Ir3.rhs, equ_Ir5.rhs)
8 sym.pprint(equ2)
9 # Resuelvo sistema, se obtiene solucion en formato matriz.
10 s_Vo1= sym.solve(equ2, Vo1)
11 # Obtengo solucion
12 sVo1= sym.Eq(Vo1, s_Vo1[0])
```

# Script - Caso 2 (II)

Para la segunda etapa se tiene:

```
1 # Cargo las variables particulares.
2 Vx, Vo= sym.symbols('V_{x}', V_{o}')
3 # Nodo Vx es igual a la salida Vo1
4 Vx= sVo1.rhs
5 # Se aplica LCK
6 Vop= sym.Eq(((Vo2-V2)/R3), ((V2-Vx)/R5)+(V2/R1))
7 # Se normaliza el valor de las resistencias
8 s_Vo= Vop.subs({R1: R, R2: R, R3: R, R4: R, R5: R})
9 # Se despeja Vo.
10 sVo2= sym.solve(s_Vo, Vo2)
11 # Se arma la ecuación de Vo
12 s= sym.Eq(Vo, sVo2[0])
```

# Resolución Caso 2 (I)

Se obtiene la siguiente expresión del circuito para el caso 2  
( $V_1 = 0V$   $V_2 \neq 0V$ )

$$V_o = 4V_2$$

# Resolución del circuito completo

Finalmente sumando las respuestas del circuito aplicando el teorema de superposición:

$$V_o = -3V_1 + 4V_2$$